

Versuch V03: Passive Netzwerke

Henri Menke* und Jan Trautwein†

Gruppe 1-11 — Platz k

(Betreuer: Torsten Rendler)

(Datum: 4. November 2013)

Im Versuch soll in erster Linie der Frequenzgang eines Tiefpasses aufgenommen werden. Anhand dessen werden charakteristische Größen, wie Phasenverschiebung und Blindwiderstand ermittelt. Der Tiefpassfilter wird mit Hilfe von LabVIEW untersucht. Zudem werden Integrier- und Differenzierverhalten überprüft.

Außerdem soll die Messgenauigkeit von Multimetern untersucht werden. Dazu werden die Multimeter parallel an einen Frequenzgenerator geschaltet und verschiedene Frequenzbereiche durchfahren.

INHALT

I. Grundlagen	1
II. Versuchsaufbau und -durchführung	2
III. Formeln	3
IV. Messwerte	3
V. Auswertung	3
A. Manuelle Messung	3
1. Wechselstromwiderstand	3
2. Grenzfrequenz	4
B. Implementierung in LabVIEW	4
1. Wechselstromwiderstand	4
2. Grenzfrequenz	5
C. Integrierverhalten	5
VI. Fehlerbetrachtung	5
A. Manuelle Messung	6
B. LabVIEW-Messung	6
VII. Zusammenfassung	6
Literatur	7

I. GRUNDLAGEN

Als *Wechselspannung* bezeichnet man eine Spannung, die im zeitlichen Verlauf ihre Polarität, periodisch, ändert. Wechselspannung lässt sich durch einige Größen beschreiben. Im Alltag begegnet man dem Sinusverlauf in Form der 50 Hz Netzspannung. Dieser ist durch eine Frequenz ν charakterisiert. Die Amplitude der Wechselspannung ist die betragsmäßige Maximalspannung, die während einer Periode erreicht wird und wird meist mit einem Zirkumflex gekennzeichnet (\hat{U}). Teilweise ist mit der Amplitude jedoch auch der Peak-to-peak-Abstand,

also der Abstand zwischen dem Maximum und dem Minimum einer Periode, gemeint. Eine weitere zu nennende Größe ist der Effektivwert der Spannung, der mit dem Index U_{eff} gekennzeichnet ist. Dieser Wert entspricht der über eine Periode gemittelten Spannung.

Da der Wechselstrom periodisch verläuft ist es wichtig eine *Phase* zu betrachten. Um eine Größe mit einer Phase zu versehen bietet es sich an in die komplexe Ebene zu wechseln.

Kondensator: Ein Kondensator hat für Gleichstrom einen (nahezu) unendlichen Widerstand, während für Wechselspannung gilt

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

mit der imaginären Einheit j , der Wechselstromfrequenz ω und der Kapazität des Kondensators C . Die Phasenverschiebung der Spannung zum Strom beträgt also -90° oder $-\pi/2$; der Strom läuft der Spannung voraus.

Spule: Eine Spule bewirkt durch ihre Induktivität ebenfalls eine Phasenverschiebung. Hier gilt

$$Z_L = j\omega L$$

mit j und ω wie oben und der Induktivität der Spule L . Die Phasenverschiebung der Spannung zum Strom beträgt 90° oder $\pi/2$; der Strom läuft der Spannung hinterher.

Im Zeigerdiagramm in Abbildung 1 kann das Verhalten leicht nachvollzogen werden.

Für komplexe Widerstände gelten dieselben Rechenregeln wie für reelle was Reihen- und Parallelschaltung betrifft.

Der Realteil eines komplexen Widerstandes wird als *Wirkwiderstand*, der Imaginärteil als *Blindwiderstand* bezeichnet. Addiert man die Beträge der beiden, so erhält man den *Scheinwiderstand*.

Unterschiedliche Widerstände haben unterschiedliche Leistung zur Folge, weshalb man das Prinzip der Wirk-, Blind- und Scheingrößen darauf übertragen kann. So

* henrimenke@gmail.com

† jan.manuel.trautwein@web.de

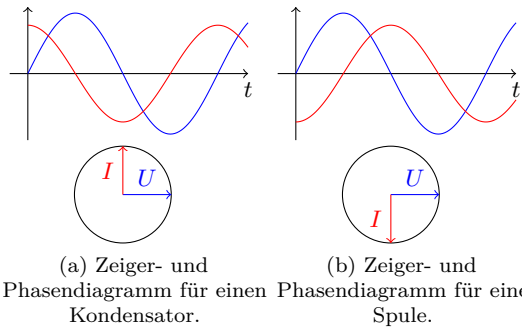


ABB. 1. (Color online) Zeiger- und Phasendiagramme.

ergibt sich

$$\begin{aligned} \text{Scheinleistung:} & \quad S = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}, \\ \text{Wirkleistung:} & \quad P = U \cdot I, \\ \text{Blindleistung:} & \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2}. \end{aligned}$$

Wird eine sinusförmige Spannung angelegt, so verändern sich die obigen Größen dahingehend, dass

$$\begin{aligned} \text{Wirkleistung:} & \quad P = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos \varphi \\ \text{Blindleistung:} & \quad Q = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \sin \varphi \end{aligned}$$

wobei φ die durch die Bauteile hervorgerufene Phasenverschiebung ist.

Sogenannte *Passfilter* können aus einer Reihenschaltung von Kondensatoren und Spulen bestehen. Eine einfache Konstruktion wäre ein kapazitiver Passfilter, der aus einem Widerstand und einem Kondensator aufgebaut ist. Die Eingangsspannung liegt an beiden Bauteilen an. Beim *Hochpass* wird die Ausgangsspannung am Widerstand, beim *Tiefpass* am Kondensator abgegriffen. Ein derartiger Filter besitzt die Grenzfrequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

wobei R der ohmsche Widerstand und C die Kapazität des Kondensators sind. Diese Grenzfrequenz gibt den Punkt an, an dem die Ausgangsspannung um -3 dB gegenüber der Eingangsspannung abgefallen ist. Überhalb dieser Grenzfrequenz wird mit jeder Frequenzverdopplung die Spannung um weitere -6 dB abgesenkt.

Zwischen der Spannung U und dem Strom I kommt es durch die komplexen Widerstände in Hoch- und Tiefpass zu einer Phasenverschiebung. Für den Hochpassfilter gilt

$$\phi_{\text{Hochpass}} = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

für den Tiefpass hingegen

$$\phi_{\text{Hochpass}} = -\arctan(\omega RC).$$

Dabei ist R der ohmsche Widerstand und C die Kapazität des Kondensators.

Mit Hilfe der *Dezibel-Skala* können Verhältnisse beschrieben werden, bei denen unterschiedliche Größenordnungen im Spiel sind. Man bildet dazu den Logarithmus zur Basis zehn des Verhältnisses und multipliziert dies mit zehn. 10 dB entspricht also einer Verzehnfachung, 3 dB ungefähr einer Verdoppelung, -3 dB einer Halbierung, usw. In einer Formel ausgedrückt lautet logarithmische Pegelmaß

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(U_1, U_2) &= 10 \cdot \log \frac{U_1^2}{U_2^2} \text{ dB} \\ &= 20 \cdot \log \frac{U_1}{U_2} \text{ dB} \\ &= 2 \cdot \log \frac{U_1}{U_2} \text{ B.} \end{aligned}$$

Die elektrische Leistung ist proportional zum Quadrat der Spannung, was in der Dezibel-Skala einen Faktor 2 zur Folge hat. Folglich entsprechen 6 dB einer Verdopplung.

II. VERSUCHSAUFBAU UND -DURCHFÜHRUNG

Der Versuch gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. Im ersten Teil sollen die Spannungen die an dem Widerstand und dem Kondensator abfallen mit den Digitalmultimetern gemessen werden. Außerdem soll die Phasenverschiebung gemessen werden. Alle Messwerte werden handschriftlich in einer Tabelle festgehalten.

Im zweiten Versuchsteil werden noch einmal die Spannungen gemessen, diesmal jedoch mit Unterstützung eines Computers über das Programm LabVIEW. Außerdem wird untersucht was für einen Einfluss die Tiefpassschaltung auf ein Rechtecksignal hat.

Der Versuch wird nach Abbildung 2 aufgebaut. Es wird ein $1 \text{ k}\Omega$ Widerstand und ein $0.1 \mu\text{F}$ Kondensator verwendet. Dazu wird die Frequenz am Frequenzgenerator im 1-2-5-Raster von 50 Hz auf 100 kHz hochgeregelt. Nach jedem Schritt werden sowohl die an den Digitalmultimetern, als auch die am Oszilloskop angezeigten Spannungen notiert. Anschließend werden noch einmal alle Frequenzen durchgeschaltet und es wird bei jeder Frequenz die Phasenverschiebung zwischen der Spannung am Widerstand und der am Kondensator gemessen. Dazu wird die Cursorfunktion des Oszilloskops verwendet.

Nach einer Anleitung zur automatischen Datenaufnahme mit dem Programm LabVIEW, wird das Programm erstellt um die Spannungswerte an Widerstand und Kondensator automatisch zu erfassen und in eine Liste zu schreiben.

Der Frequenzgenerator wird auch Rechteckspannung umgeschaltet. Anschließend wird ein Programm in LabVIEW gestartet, mit dem es möglich ist, einen Abzug der Daten der aktuellen Oszilloskopanzeige zu erstellen. Es werden drei Schnappschüsse erstellt, bei der Grenzfrequenz, bei einem Zehntel der Grenzfrequenz und beim

Zehnfachen der Grenzfrequenz. Die Daten werden jeweils abgespeichert.

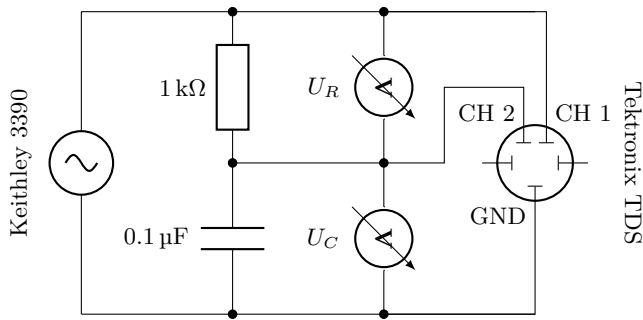


ABB. 2. Versuchsaufbau zur Messung des Frequenzganges eines RC -Tiefpasses.

III. FORMELN

Die folgenden Zeichen und Einheiten wurden im Weiteren verwendet

- U_a in Volt (V): Ausgangsspannung
- U_e in Volt (V): Eingangsspannung
- ω in Hertz (Hz): Frequenz der Eingangsspannung
- R in Ohm (Ω): Ohmscher Widerstand
- C in Farad (F): Kapazität eines Kondensators
- ϕ in Radiant (rad): Phasenverschiebung
- $|X|$ in Ohm (Ω): Realteil des Blindwiderstandes

Amplitudengang beim Tiefpass: Der betragsmäßige Amplitudengang beim *Tiefpass* ist gegeben durch

$$\left| \frac{U_a}{U_e} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1)$$

Amplitudengang beim Hochpass: Der betragsmäßige Amplitudengang beim *Hochpass* ist gegeben durch

$$\left| \frac{U_a}{U_e} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} \quad (2)$$

Phasenanteil des Amplitudengangs: Beim Hochpass, als auch beim Tiefpass folgt der Phasengang der Beziehung

$$|\phi| = \arctan(\omega RC) \quad (3)$$

Scheinwiderstand des Kondensators beim Tiefpass:

Der Blindwiderstand eines, in einen Tiefpass eingebrachten Kondensators wird berechnet durch

$$|X| = \frac{R}{\sqrt{\frac{U_R^2}{U_a^2} - 1}} \quad (4)$$

Phasen- und Zeitverschiebungen: Der Zusammenhang von Zeit- und Phasendifferenz muss zusätzlich um den Faktor 2π skaliert werden, da es sich um Frequenzen statt um Kreisfrequenzen handelt

$$\phi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi\nu\Delta t \quad (5)$$

Grenzfrequenz von Hoch- und Tiefpass: Die Grenzfrequenz ergibt sich zu

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (6)$$

IV. MESSWERTE

Die handschriftliche Tabelle aller Messwerte befindet sich im Anhang.

V. AUSWERTUNG

A. Manuelle Messung

1. Wechselstromwiderstand

Mit Formel (4) wird der Blindwiderstand des Kondensators berechnet und in ABB. 5 doppel logarithmisch gegen die Frequenz ω geplottet. Man kann erkennen, dass der Widerstand mit zunehmender Frequenz abnimmt. Dies stimmt mit der Theorie überein, denn es gilt

$$X = -\frac{1}{\omega C}$$

Für die graphische Auswertung machen wir uns zu Nutze, dass $U_e = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$ und $U_a = U_C$. Damit folgt nämlich

$$\begin{aligned} |X| &= \frac{R}{\sqrt{\frac{U_R^2}{U_a^2} - 1}} = \frac{R}{\sqrt{\frac{U_R^2 + U_C^2}{U_C^2} - 1}} = \frac{R}{\sqrt{\frac{U_R^2}{U_C^2}}} \\ &= R \frac{U_C}{U_R} = \frac{1}{\omega C} \end{aligned}$$

Es wird als Fitfunktion $\mathcal{F}_a(\omega)$ verwendet

$$\mathcal{F}_a(\omega) = \frac{a}{\omega}$$

mit dem Resultat (`gnuplot`)

$$a = 1.0167 \cdot 10^{-7} \text{ F} \pm 2.3744 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

also

$$C(a) \approx 0.1 \mu\text{F}$$

was ziemlich genau dem eingesetzten Kondensator mit $C = 0.1 \mu\text{F}$ entspricht.

2. Grenzfrequenz

In ABB. 3 ist der Amplitudengang U_a/U_e doppelt logarithmisch gegen die Frequenz ω geplottet. Zur Nachbildung des Verhaltens von (1), wurde an die Messwerte eine Fitfunktion

$$\mathcal{F}_b(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{1}{b}\omega)^2}}$$

gelegt. Somit entspricht $b \hat{=} \omega_0 = \frac{1}{RC}$. Unter Verwendung von `gnuplot` ergibt sich schließlich

$$b = 9661.19 \text{ s}^{-1} \pm 29.35 \text{ s}^{-1}$$

 


ABB. 3. (Color online) Der Amplitudengang U_a/U_e wurde doppelt logarithmisch gegen die angelegte Wechselstromfrequenz ω aufgetragen.

Die Phasenverschiebung $\Delta\phi$ ist in ABB. 4 mit einer Fitfunktion

$$\mathcal{F}_c(\omega) = \arctan\left(\frac{1}{c}\omega\right)$$

geplottet, denn für die Phasenverschiebung gilt (3). Die Grenzfrequenz als Kreisfrequenz ausgerechnet ist

$$\omega_0 = 10117.2 \text{ s}^{-1} \pm 1831.22 \text{ s}^{-1}$$

Theoretisch liegt die Grenzfrequenz bei

$$\omega_0^* = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^3 \Omega \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 10000 \text{ s}^{-1}$$

Bei der Grenzfrequenz $\omega_0 = 10 \text{ kHz}$ berechnet sich die Phasenverschiebung zu $|\Delta\phi| = \arctan(\omega_0 RC) = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$. Dieser Wert ist auch in ABB. 4 zu finden und dort durch den Schnittpunkt von zwei horizontalen Linien markiert.

 


ABB. 4. (Color online) Die Phasenverschiebung $\Delta\phi$ wurde halblogarithmisch gegen die angelegte Wechselstromfrequenz $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ aufgetragen. Die Phasenverschiebung bei der Grenzfrequenz wurde durch den Schnittpunkt der beiden durchgezogenen Linien markiert.

 


ABB. 5. (Color online) Der Blindwiderstand X wurde doppelt logarithmisch gegen die angelegte Wechselstromfrequenz ω aufgetragen.

B. Implementierung in LabVIEW

1. Wechselstromwiderstand

Mit den durch LabVIEW gemessenen Werten für die Spannungsamplituden wird erneut der Wechselstromwiderstand $|X|$ berechnet und gegen die Frequenz ω aufgetragen (Abb. 7). Es ist wieder der Zusammenhang $X \sim \frac{1}{\omega}$ zu sehen. Es wird wieder die Fitfunktion

$$\mathcal{F}_a(\omega) = \frac{a}{\omega}$$

verwendet. `gnuplot` gibt für den Fitparameter a den Wert

$$a = 1.0632 \cdot 10^{-7} \text{ F} \pm 2.5630 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

aus.

2. Grenzfrequenz

In ABB. 6 ist der Amplitudengang U_a/U_e aus den LabVIEW-Daten doppelt logarithmisch gegen die Frequenz ω geplottet. Mit dem gleichen Fit wie in der manuellen Messung lautet die Grenzfrequenz

$$\omega_0 = 9750.25 \text{ s}^{-1} \pm 4.96 \text{ s}^{-1}$$

 


ABB. 6. (Color online) Zu sehen ist der Frequenzgang eines Tiefpasses. Dieser wurde doppelt logarithmisch gegen die angelegte Wechselstromfrequenz ω aufgetragen.

 


ABB. 7. (Color online) Der Blindwiderstand X wurde doppelt logarithmisch gegen die angelegte Wechselstromfrequenz ω aufgetragen.

C. Integrierverhalten

Wird an den Tiefpass eine Rechteckspannung angelegt, so weist die Sprungantwort für Frequenzen $\omega \gg \frac{1}{RC}$ eine integrierende Eigenschaft auf. Der Umladestrom den Kondensators $C \cdot \frac{dU_a}{dt}$ muss durch den Widerstand R

fließen. Es gilt:

$$\begin{aligned} \frac{U_e - U_a}{R} &= I = C \cdot \frac{dU_a}{dt} \\ \Rightarrow U_e - U_a &= RC \cdot \frac{dU_a}{dt} \end{aligned}$$

Für hinreichend große Frequenzen wird U_a vernachlässigbar klein, sodass sich ergibt:

$$\begin{aligned} U_e &= RC \cdot \frac{dU_a}{dt} \\ \Rightarrow U_a &= \frac{1}{RC} \int U_e(t) dt \end{aligned}$$

In den Abbildungen 8, 9 und 10 ist schön zu erkennen, wie sich die Sprungantwort bei der Grenzfrequenz, darunter und darüber verhält. In ABB. 8, bei einem Zehntel der Grenzfrequenz, lässt der Tiefpass sie fast unverändert passieren und die Signalformen von Ein- und Ausgang unterscheiden sich so gut wie nicht.

 


ABB. 8. (Color online) Integratorfunktion des Tiefpasses evaluiert bei $0.1 \cdot \omega_0$.

Bei der Grenzfrequenz in ABB. 9 kann man erkennen, wie durch den Kondensator die Auf- und Abstiegsanten geglättet werden.

Wirklich integrierende Eigenschaften sind jedoch erst in ABB. 10 zu erkennen, bei dem Zehnfachen der Grenzfrequenz. Die deutlich erkennbare Dreiecksfunktion stimmt mit dem, durch die Theorie vorhergesagten, Integral einer Rechteckfunktion überein.

VI. FEHLERBETRACHTUNG

Als theoretische Werte für die Grenzkreisfrequenz und die Grenzfrequenz ergeben sich

$$\begin{aligned} \omega_0^* &= \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^3 \Omega \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 10^4 \text{ s}^{-1} \\ \Rightarrow \nu_0^* &= \frac{\omega_0^*}{2\pi} = 1592 \text{ Hz} \end{aligned}$$

wobei $R = 1 \text{ k}\Omega$ und $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ verwendet wurden.

 


ABB. 9. (Color online) Integratorfunktion des Tiefpasses evaluiert bei ω_0 .

 


ABB. 10. (Color online) Integratorfunktion des Tiefpasses evaluiert bei $10 \cdot \omega_0$.

A. Manuelle Messung

Es wurden die relativen Abweichungen aller Werte vom theoretischen Wert berechnet.

Kapazität: Aus dem Fit ergibt sich eine experimentelle Frequenz von $C(a) \approx 1.0336 \cdot 10^{-7} \text{ F}$ und somit

$$Q[C(a), C] = \frac{C(a) - C}{C} = \frac{1.0336 \cdot 10^{-7} \text{ F} - 1 \cdot 10^{-7} \text{ F}}{1 \cdot 10^{-7} \text{ F}} = 0.033 \approx 3\%$$

Grenzfrequenz: Die Grenzfrequenz wurde aus zwei Graphen ermittelt. Einmal aus dem Amplitudengang (Parameter b) und aus der Phasenverschiebung (Pa-

rameter c).

$$Q[\omega_0(b), \omega_0^*] = \frac{\omega_0(b) - \omega_0^*}{\omega_0^*} = \frac{9661.19 \text{ s}^{-1} - 10\,000 \text{ s}^{-1}}{10\,000 \text{ s}^{-1}} = -0.033 \approx 3\%$$

$$Q[\omega_0(c), \omega_0^*] = \frac{\omega_0(c) - \omega_0^*}{\omega_0^*} = \frac{10\,117.2 \text{ s}^{-1} - 10\,000 \text{ s}^{-1}}{10\,000 \text{ s}^{-1}} = 0.011 \approx 1\%$$

Im Versuch kam ein Folienkondensator der Güteklasse M zum Einsatz. Diese Güteklasse entspricht einer Toleranz der Kapazität von 20%. Die Messergebnisse liegen also alle innerhalb der Toleranzgrenze.

B. LabVIEW-Messung

Auch hier wurden die relativen Abweichungen aller Werte vom theoretischen Wert berechnet. Hier fällt jedoch die Messung der Phasenverschiebung weg, womit nur eine Grenzfrequenz betrachtet werden kann.

Kapazität: Aus dem Fit ergibt sich eine experimentelle Frequenz von $C(a) \approx 1.0336 \cdot 10^{-7} \text{ F}$ und somit

$$Q[C(a), C] = \frac{C(a) - C}{C} = \frac{1.0632 \cdot 10^{-7} \text{ F} - 1 \cdot 10^{-7} \text{ F}}{1 \cdot 10^{-7} \text{ F}} = 0.063 \approx 6\%$$

Die Abweichung für die Kapazität ist bei der LabVIEW-Messung größer.

Grenzfrequenz: Die Grenzfrequenz wurde aus zwei Graphen ermittelt. Einmal aus dem Amplitudengang (Parameter b) und aus der Phasenverschiebung (Parameter c).

$$Q[\omega_0(b), \omega_0^*] = \frac{\omega_0(b) - \omega_0^*}{\omega_0^*} = \frac{9750.25 \text{ s}^{-1} - 10\,000 \text{ s}^{-1}}{10\,000 \text{ s}^{-1}} = -0.025 \approx 3\%$$

VII. ZUSAMMENFASSUNG

In dem Versuch wurde eine Tiefpass- und eine Hochpasschaltung untersucht. Dabei wurden unter anderem der Phasengang, und die Grenzfrequenz ermittelt, sowie den Wechselstromwiderstand des verwendeten Kondensators.

Der Wechselstromwiderstand X wurde aus den gemessenen Amplituden berechnet und doppellogarithmisch gegen die Frequenz ω geplottet. In dem Graph (ABB. 5) ist der Zusammenhang $X \sim \omega^{-1}$ zu sehen. Mit Hilfe des Blindwiderstandes wurde auch die Kapazität des Kondensators ausgemessen. Diese konnte bis auf 6% Genauigkeit bestimmt werden.

Die Grenzfrequenz ω_0 wurde auf zwei Wegen berechnet. Einmal wurde der Amplitudengang $|U_C/U_R|$ doppelt logarithmisch, einmal der Phasengang $\Delta\phi$ halblogarithmisch

gegen die Frequenz geplottet. `gnuplot` hat für die jeweiligen Fitfunktionen die Fitparameter b und c bestimmt und damit wurden folgende Werte für die Grenzfrequenz

bestimmt:

$$\begin{aligned}\omega_0(b) &= 9661 \text{ s}^{-1} \\ \omega_0(c) &= 10117 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

Der theoretisch berechnete Wert für die Grenzfrequenz des Tiefpasses ist $\omega_0 = 10 \text{ kHz}$. Die erhaltenen Werte stimmen also gut mit dem theoretischen Wert überein. Die relative Abweichung beträgt nur ca. 3%. Die Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal beträgt bei dieser Frequenz gerade $\pi/4$.

[1] *Versuchsanleitung*, Universität Stuttgart (2013).